# 車載対応のUSB Type-C向け電源ソリューション: 45W/2MHzの昇降圧コントローラによって 1インチ四方で実現

著者: Kyle Lawrence

Share on (1) (in)







USB Type-Cは、大きな電力に対応可能なUSBのペリフェ ラル・バス規格です。比較的新しい規格であり、コンピ ュータ機器や携帯型電子機器で使用されています。USB Type-Cは、USB Power Delivery (PD) の仕様変更を促 進する存在となりました。USBの仕様は5V対応という形 で長年続いてきましたが、バス電圧の向上(最大20V)と 電流供給量の増大(最大5A)が仕様として採用されたの です。USB Type-Cに対応した2つのデバイスを接続する と、互いにそのことを認識します。そして、充電を高速 化したり、必要に応じて電力供給量を最大100Wまで増 大させたりするために、バス電圧に関するネゴシエーシ ョンが実施されます。その結果に応じ、USBのデフォル トである5Vの出力から、あらかじめ用意された数段階の バス電圧に設定が変更されます。つまり、5Vよりも高い 電圧が出力されるようになるということです。

出力電圧が5V、出力電流が500mA~2AというUSBの仕 様に対応するバッテリ・チャージャでは、簡素で小型の 降圧レギュレータとリニア・レギュレータが使用されま す。それらのレギュレータは、USB Type-Cの最大出力 には対応していません。USB Type-C/USB PDでは、対 応電圧が5Vから20Vへ高められますが、単に降圧の対象 が、9Vの電圧ソースから36V(または60V)の車載バッ テリや他の充電源に変更になるということではありませ ん。入力に対し、降圧と昇圧の両方の変換に対応できる 昇降圧コンバータが必要になります。

また、出力が大きい車載USBチャージャ向けの昇降圧コ ンバータは、10A以上のピーク・スイッチ電流に対応す る必要があります。加えて、EMI(電磁妨害)について も高い性能を実現しなければなりません。更に、AMラ ジオの周波数帯の外側にスイッチング周波数を設定する と共に、サイズを小型のまま維持することも強く求めら れます。パワー・スイッチを内蔵するモノリシック型の DC/DCコンバータは、そのようなピーク・スイッチ電流 に耐えることはできず、焼損してしまいます。

「LT8390A」は、4個のパワー・スイッチに対応する同 期整流方式の昇降圧コントローラICです。2MHzのスイ ッチング周波数で動作が可能であり、5V~15Vの出力 電圧、最大3Aの出力電流、最大45Wの出力電力を供給 できます。このような仕様であることから、車載バッテ リからUSB Type-Cに対応するデバイスへの電力供給の 用途に最適です。2MHzという高いスイッチング周波数 を使用できるので、ソリューションの小型化を図り、帯 域幅を広げ、AMラジオの周波数帯からEMIを排除する ことが可能になります。スペクトラム拡散周波数変調 (SSFM: Spread Spectrum Frequency Modulation) 機 能とEMIを抑えられる電流検出アーキテクチャを採用し ているため、LT8390Aをベースとするアプリケーション は、厳しい車載EMI規格であるCISPR 25のクラス5に適 合できます。

電力密度の高いDC/DC変換:サイズ(と電力)、 効率、熱

車載環境や携帯型電子機器の環境で使用されるレギュレ ータ・システムを設計する際には、回路の実装スペース と動作中に発生する熱に関して制約を受けます。これら 2つの要素によって、設計上の制約の中で実現できる電 力レベルの上限が決定されます。

より高いスイッチング周波数を使用できれば、より小型 のインダクタを選択できます。入力電圧範囲が広く、4 つのスイッチを使用する昇降圧レギュレータの設計にお いては、インダクタが最もサイズの大きい部品になるこ とが少なくありません。LT8390Aでは2MHzのスイッチ ング周波数を使用できるので、同150kHz、同400kHzと いった設計と比べて、インダクタのサイズをかなり小さ くすることができます。図1に、同ICを採用した回路全 体の実装例を示しました。このソリューションでは、小 型のインダクタを採用していることに加え、出力側には セラミック・コンデンサしか使用していません。言い換 えると、大きな電解コンデンサは不要です。図1に示すよ うに、この回路は、必要なすべての部品を含めて、1イン チ(2.54cm)四方という小さなスペースに収まります。

**Analog Dialogue 52-09** 



図1. LT8390Aを採用したUSB Type-C向けの 電源ソリューション。効率、EMI性能に優れることに 加え、実装スペースは1インチ四方に収まります。

図2に示したのは、45Wの出力に対応するソリューションです。LT8390Aと、AECの認定を取得した部品を組み合わせて構成しています。実装スペースを最小限に抑えられることが特徴の1つです。この回路の場合、周辺の温度に対する温度上昇分は、最大でも65℃に収まります(図3)。45Wの出力を供給するという条件下で、ピークの効率は94%に達します。図4のグラフに示すように、全入力

範囲に対して、各出力電圧における効率の変動は10%未満に抑えられます。

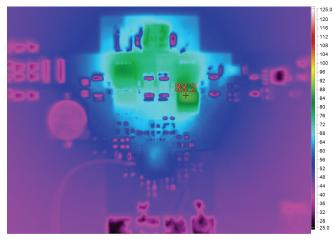


図3.45Wの電力を出力している際の回路の温度。周辺の 温度に対する温度上昇分はわずか65℃に収まります。

## 車載用途に対応可能な優れたEMI性能

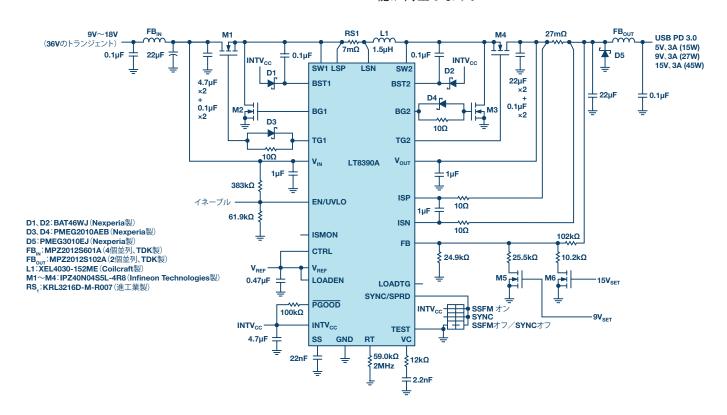


図2. LT8390Aを使用したソリューション。AECの認定を取得したMOSFET、インダクタ、コンデンサを使用しています。 出力電圧は5V、9V、15Vのうちいずれかを選択可能であり、EMIを抑えつつ最大3Aの電流を供給できます。

電流検出に関して上記のような優位性を持つことに加 え、LT8390AはSSFM機能も備えています。これを使う ことで、コントローラによって生じるEMIを更に低減で きます。スイッチングのエッジ・レートは、数個のデ ィスクリート部品を使って、昇圧/降圧用のスイッチ (MOSFET) のターン・オンを遅らせるように制御され ます。それにより、高い周波数でスイッチングするため に生じるEMIの低減と温度上昇の適切なバランスを確保 します。LT8390Aは、EMI対策として上記のような工夫 を盛り込んで設計されています。そのため、CISPR 25規 格を満たすために、ケース付きのフェライトと大きなLC フィルタを使用しなければならないといった状況には陥り ません。入力部と出力部に付加する小型のフェライト・フ ィルタだけで、同規格を満たすことが可能です。図1に示 したソリューションは、AEC-Q100に準拠する部品だけを 使用して設計されています。


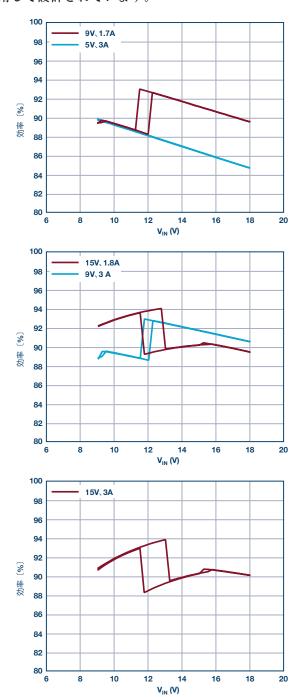


図4. LT8390Aを使って構成したレギュレータ・システムの 効率。このシステムでは、車載SLAバッテリから 供給される電圧を基に出力電圧を生成します。 出力電圧(電力)の値にかかわらず、効率は最大で94%、 最小でも84%以上の範囲に収まります。


## 出力電圧のシームレスな遷移

LT8390Aの出力電圧は、シャットダウンすることなく設定できます。電圧を変更するには、ロジック・レベルの信号を使用して、抵抗分圧器の構成を決めるMOSFETを駆動します(図2を参照)。実際のアプリケーションでは、LT8390Aと共にGPIOピンを備えるUSB PDソース・コントローラを使用することになるはずです。同コントローラを使うことで、USBで接続されたデバイスとホストとの間のネゴシエーション処理が容易になり、所望のバス電圧を設定することができます。

図5は、LT8390Aを使用したシステムの出力電圧を変化させた際、どれほどスムーズに遷移するのかを示したものです。この例では、入力として12Vが供給されていず。より高い電圧に出力を変更する場合、セリンが会までには、デジタル制御信号の立上がりまでには、デジタル制御信号の立上がり電圧が変更します。出力電圧と出力電圧と出力電圧に基準を表す。上で、昇圧、降圧、昇降圧の各モード間の遷移を繰りします。この遷移は適切な制御の下で行われるので、出力電圧が低下したり、過度のオーバーシュートが発生したりすることはありません。

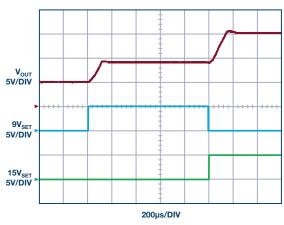

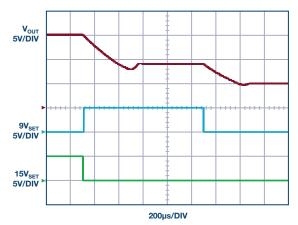V<sub>IN</sub> = 12V V<sub>OUT</sub> の遷移:5Vから9V、15Vへ



V<sub>IN</sub> = 12V V<sub>OUT</sub> の遷移:15Vから9V、5Vへ

図5. LT8390Aを使用したシステムにおける出力電圧の 遷移。システムから連続的に電力が供給され、出力電圧は 5V、9V、15Vの間でスムーズに遷移します。

Analog Dialogue 52-09

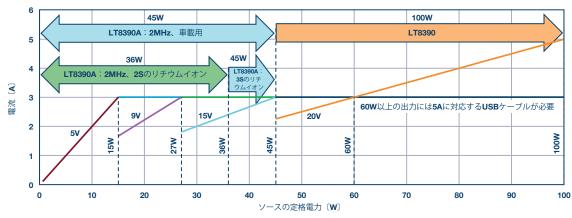


図6. LT8390AとLT8390のカバー範囲。USB PDの用途を対象とし、広範囲の出力電力レベルに対応しています。

#### 45W以上の出力の実現

45W以上の出力電力レベルが必要な場合には、低いスイッ チング周波数で動作させてスイッチング損失を抑えなけれ ばなりません。そのような電力レベルでは、MOSFETに 熱的ストレスが加わって、問題が発生してしまう可能性 があるからです。そこで、アナログ・デバイセズは、ス イッチング周波数が150kHz~650kHzの「LT8390」も製 品化しています。同ICは、LT8390Aと同じ機能セットを 備えているため、EMIを低く抑えつつ、大きな出力に対 応する昇降圧レギュレータを実現できます。スイッチン グ周波数が400kHzという条件で、LT8390をベースとす るシステムを構築すると、使用するインダクタと出力コ ンデンサのサイズは大きくなります。ただ、車載バッテ リから供給される100Wの電力を、温度の上昇を許容範 囲内に抑えつつ、容易に昇降圧を実現することができま す。図6は、LT8390AとLT8390のそれぞれがカバーする 範囲についてまとめたものです。様々なバッテリから供 給される電力を基に、出力可能な電力を示しています。

#### まとめ

USB Type-Cに対応するデバイスでは、レギュレータの出力電圧の範囲を広げ、電流量を増やすことによって、より多くの電力を扱えるようになります。USB Type-C対応のチャージャを使用するバッテリ駆動型の車載機器や携帯型電子機器では、入力電圧よりも高いバス電圧を供給するために、広範な入出力電圧に対応する昇降圧レギュレータが必要になります。2MHzのスイッチング周波数に対応するLT8390Aを使用すれば、実装スペースを最小限に抑えつつ、最大45Wの出力電ととができます。必要な電力レベルが45Wを超える場合には、実装スペースがやや増えますが、スイッチング周波数が150kHz~650kHzのLT8390を使用することで対応できます。

# 著者:

Kyle Lawrence (kyle.lawrence@analog.com) は、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアです。4スイッチに対応する昇降圧レギュレータや、EMIの少ない車載用途向けLEDドライバなど、様々なDC/DCコンバータの設計/テストを担当しています。2014年にサンタクルーズにあるカリフォルニア大学で電気工学の学士号を取得しました。



Kyle Lawrence

この著者が執筆した 他の技術文書

マシン・ビジョンで 使用する大電力の フラッシュ向け LEDドライバ

Analog Dialogue 52-06

4 Analog Dialogue 52-09